

ARDUINO IDE

ПЛАТЫ ARDUINO

модули

ИНСТРУКЦИИ

КОНТАКТЫ

Arduino IDE » Модули к Arduino

Подключение AD8232 к Arduino

Калугин Антон

② 25-02-2020 17·10

3 комментариев

Тема нашей сегодняшней статьи – подключение датчика сердечного ритма AD8232 к Ардуино. Про целесообразность и практичность подобного устройства много говорить не будем. В мире, где каждый третий пациент умирает от сердечнососудистых заболеваний стало нормой постоянно отслеживать работу сердца и остальных связанных с ним систем. Теперь это можно сделать без обращения к специалистам и врачам – просто в домашних условиях. Что конкретно для этого нужно предпринять?

Для начала приобрести непосредственно сам датчик (который, помните, не является сам по себе медицинским инструментарием!) AD8232 - это небольшая плата с микрочипом, который используется для измерения импульсов электрической активности сердца (ее можно обозначить как ЭКГ или электрокардиограмма) и мышц.

Основные характеристики модуля таковы:

Популярные материалы



Подключение LCD 2004A к Arduino



Синтезатор на Si5351A на Arduino



Скетчи для Arduino



Подключение ST7735S к Arduino



Arduino не загружает скетч



Компьютер не видит Ардуино Уно?



Ошибка компиляции в Arduino



Arduino Nano

Подключение ADS1115 к Arduino




Найдена неверная библиотека

- потребление тока: 170 мкА;
- напряжение: 2 3,5 В (однополярное);
- интегрированный фильтр ВЧ помех;
- 2-полюсный фильтр высоких частот, 3полюсный фильтр низких частот;
- детектор контакта электродов;
- выходной сигнал: аналоговый;
- диапазон температур: от -40°C до + 85°C;
- габариты: 36мм*28мм*7мм.

Для снятия ЭКГ электроды крепятся на грудь, верхние / нижние конечности, для ЭМГ (электромиограммы) - на определенные скелетные мышцы (для отображения их сокращения и диагностики с целью протезирования).

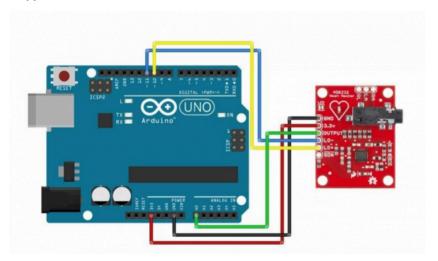Рассмотрим теперь принципиальную схему подключения AD8232 к Arduino:



В ней использован сам датчик с микросхемой, плата расширения (микроконтроллер) Ардуино Uno, шлейф для подключения электродов и непосредственно контактные пластины.

Распиновка выводов выглядит таким образом:

Последние комментарии



Radik

Подскажите, а можно на адресной светодиодной ленте управлять каждым светодиодом отдельно? Например с/диод №1 -

ЧИТАТЬ КОММЕНТАРИЙ



Андрей

Дебильная статья!!! Все можно сделать намного проще!!!

ЧИТАТЬ КОММЕНТАРИЙ



даня

я хочу запрогромировать плату

ЧИТАТЬ КОММЕНТАРИЙ



CEMËH

ПРИВЕТ Я СЕМЁН

ЧИТАТЬ КОММЕНТАРИЙ



Юрий Викторович

Интересно, что в Атмегу328Р через Arduino ID запрограммировать загрузчик не удалось. Удачно

Board Label	Pin Function	Arduino Connection	
GND	Ground	GND	
3.3v	3.3v Power Supply	3.3v	
OUTPUT	Output Signal	A0	
LO-	Leads-off Detect -	11	
LO+	Leads-off Detect +	10	
SDN Flectrode Pads	Shutdown	Not used	
Electrode Pads Cable Color	Sig	nal	
Electrode Pads Cable Color Black	Sig		
Electrode Pads Cable Color Black Blue	Sig RA	nal	

Приступим к программированию модуля. Для этой цели нам понадобится скачать и добавить в среду разработки Ардуино IDE специализированную библиотеку AD8232 Heart Rate Monitor (можно «взять» тут:

https://github.com/sparkfun/AD8232_Heart_Rate_Monitor) Добавляем вручную в папку с программой C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\

Для приема данных с датчика и передачи их на монитор прописываем скетч:

```
void setup()
  Serial.begin(9600);
  // L0+ и L0-, подключенные на 10 и 11 пины,
  pinMode(10, INPUT); // Настройка выхода LO-
  pinMode(11, INPUT); // Настройка выхода LO+
}
void loop()
  // При отсутствии контакта на одном из 3 эл
  // в мониторе порта будет отображаться "!"
  // отображения значения этого электрода
  if((digitalRead(10) == 1)||(digitalRead(11))
    Serial.println('!');
  }
  else{
    // отправка аналоговых значений с датчико
      Serial.println(analogRead(A0));
  // Небольшая задержка для получения значени
```

получилось через Дудку, как

ЧИТАТЬ КОММЕНТАРИЙ

```
delay(1);
}
```

С целью просмотра информации в формате графика (диаграммы) стоит зайти в Ардуино IDE, раздел "Плоттер по последовательному соединению".

Такой самодельный кардиограф не заменит, конечно, квалифицированных врачей (с ним правильный диагноз не поставить), но в качестве "домашней" альтернативы и для обучения навыкам проектирования и простого мониторинга сердцебиения (спортсменам в особенности) - очень даже подойдет! Хороших вам проектов!

О авторе




Калугин Антон

Программист микроконтроллеров с 8ми летним стажем, работал в таких компаниях как IBM, ASUS, Microsoft.

В комментариях с радостью отвечу на ваши вопросы.

Все статьи автора

Похожие новости

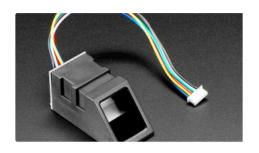

FPM10A и Arduino

Сегодня поговорим о том, как воплотить в жизнь подключение FPM10A к



Подключение MQ-135 к Ардуино

Сегодня у нас на рассмотрении подключение MQ-135 к



Подключение МН-Z19 к Ардуино

Наша задача на сегодня разобрать подключение МН-Z19 к Ардуино, а



Модуль энкодер КҮ-040

Модуль энкодер KY-040 является электромеханическим



Подключаем Мах6675 к Ардуино

Преобразователь на базе микросхемы Мах6675 – отличное решение для

3 комментария



Василий

10 сентября 2021 12:00

Подскажите, вот я скачал с Github по ссылке в статье архив, распаковал его - там папка AD8232_Heart_Rate_Monitor-master. Эту папку надо в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ поместить или как-то ещё?

• Ответить



volodiy59

15 ноября 2022 13:28

Василий, Всё гораздо проще: Скетч-Подключить библиотеку-Добавить ZIP библиотеку и указать место где лежит ZIP архив библиотеки. Всё.

• Ответить



Алексей

22 марта 2024 13:32

Правильно я понимаю, что частота дискретизации определяется задержкой delay(1) в конце цикла?

• Ответить

Оставить комментарий

Имя 🛨

Имя

Текст комментария *

Текст комме	нтария	
Я не ро	бот reCAPTCHA Конфиденциальность - Условия использования	
Отправить		

© 2021 Arduino-IDE.com - Не является официальным сайтом продуктов Arduino.